

... časování od "A do Z"

*Kompletní nabídka časových relé od jednoho výrobce
zpracovaná v přehledné výběrové tabulce*



ELKO[®]
EP s.r.o.

Český výrobce elektronických modulových přístrojů pro elektrotechniku
tel./fax: (0635) 395 114, 395 115, e-mail: elko@elkoep.cz, www.elkoep.cz

ČASOVÁ RELÉ




1-modul

CRM-81H



3-modul

PDR-2

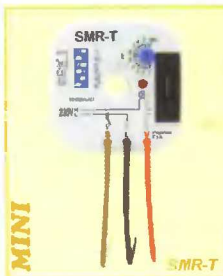


MINI

SMR-T

CRM-81J/ZR	<i>jednofunkční, zpožděný rozběh, 1x přepínací kontakt 16 A</i>
CRM-81J/ZN	<i>jednofunkční, zpožděný návrat, 1x přepínací kontakt 16 A</i>
CRM-81J/BL	<i>jednofunkční, symetrický cyklovač, 1x přepínací kontakt 16 A</i>
CRM-83J/ZR	<i>jednofunkční, zpožděný rozběh, 3x přepínací kontakt 8 A</i>
CRM-83J/ZN	<i>jednofunkční, zpožděný návrat, 3x přepínací kontakt 8 A</i>
CRM-83J/BL	<i>jednofunkční, symetrický cyklovač, 3x přepínací kontakt 8 A</i>
CRM-81	<i>multifunkční, 8 funkcí, nastavení DIP přepínačem, 1x přepínací kontakt 16 A</i>
CRM-83	<i>multifunkční, 8 funkcí, nastavení DIP přepínačem, 3x přepínací kontakt 8 A</i>
MFR1200	<i>náhrada za MFR120P, multifunkční, 4 funkce, 1x přepínací kontakt 16 A</i>
CRM-91H	<i>multifunkční, 10 funkcí, nastavení otočnými přepínači, 1x přepínací kontakt 16 A</i>
CRM-93H	<i>multifunkční, 10 funkcí, nastavení otočnými přepínači, 3x přepínací kontakt 8 A</i>
CRM-2H	<i>cyklovací relé s možností nezávislého nastavení času pro impuls/mezera</i>
CRM-2T	<i>relé pro zpožděný rozběh hvězda-trojúhelník</i>
CRM-4	<i>schodišťový automat</i>
PDR-2A	<i>digitální časové relé, 4-místný display, 60 pamětí, 16 funkcí, rozlišení po 0.01s</i>
PDR-2B	<i>jako PDR-2/A, ale 10 funkcí s možností nahrazení 2 nezávislých časových relé</i>
SMR-T, H	<i>multifunkční, pod vypínač nebo instalační krabice, do stávajícího rozvodu</i>
CRP-1	<i>multifunkční, pro montáž do panelu nebo zákrytu rozvaděče, 1x přepínací kontakt</i>
CRP-3	<i>multifunkční, pro montáž do panelu nebo zákrytu rozvaděče, 3x přepínací kontakt</i>

ČASOVÁ RELE

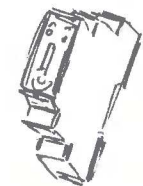

Novinka v sortimentu

	PROVEDENÍ		NASTAVENÍ		FUNKCE										ČASY				CÍVKA		VÝSTUP											
	1 - MODUL	3 - MODUL	DIP přepínače	otočné přepínače	Zpožděný rozběh	Zpožděný návrat	Cyklovač, symetrický začínající mezerou	Cyklovač, symetrický začínající impulsem	Zpožděný návrat - var.1 po vypnutí impulsu	Zpožděný návrat - var.2 po vypnutí impulsu	Schodišťový automat	Posunutí impulsu	Paměťové (impulsní) relé	Generátor impulsu	Zpožděný rozběh při sepnutí impulsu	Cyklovač, asymetrický začínající mezerou	Cyklovač, asymetrický začínající impulsem	Zpožděný rozběh hvězda-trojúhelník	0.1 - 1 s	1 - 10 s	0.1 - 1 min.	1 - 10 min.	0.1 - 1 hod.	1 - 10 hod.	1 - 10 dnů	3 - 30 dnů	10 - 100 dnů	AC 230 V	AC/DC 12 - 240 V	1 x přepínací 16 A	2 x přepínací 16 A	3 x přepínací 8 A
CRM-81J/ZR	●	●			●													○	○	○	○	○					○	○				○
CRM-81J/ZN	●	●				●												○	○	○	○	○					○	○				○
CRM-81J/BL	●	●					●											○	○	○	○	○					○	○				○
CRM-83J/ZR	●	●			●													○	○	○	○	○					○	○				○
CRM-83J/ZN	●	●				●												○	○	○	○	○					○	○				○
CRM-83J/BL	●	●					●											○	○	○	○	○					○	○				○
CRM-81		●		○	●	●	●	●		●	●	●		●				○	○	○	○	○					○	○				○
CRM-83		●		○	●	●	●	●		●	●	●		●				○	○	○	○	○					○	○				○
MFR1200		●		○	●	●	●	●		●	●	●		●				○	○	○	○	○					○	○				○
CRM-91H	●	●		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○				○
CRM-93H	●	●		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				○	○	○	○	○	○	○	○		○	○				○
CRM-2H	●	●		○	●										●	●		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○				○
CRM-2T	●	●		○	●												●	○	○	○	○	○	○	○		○	○					○
CRM-4		●								●								○	○	○	○	○	○	○		○	○					○
PDR-2A		●		○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○		○	○					○
PDR-2B		●		○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○		○	○					○
SMR-T, H			●									●			●			○	○	○	○	○	○	○		○	○					○
CRP-1			●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		○	○						○
CRP-3			●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○		○	○						○